

## Quiz Lógica Digital. ARQC.

### Circuito Digital

Dado el siguiente circuito:

